教科書p.98～101

(2) 扇風機で負荷に相当する部品は何だろう。

〔 [redacted] 〕

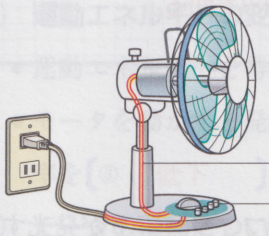

導線（コード）
電流が通る。

スイッチ
ファンの回転数や電源の入・切などを制御する。

(3) 2色のLEDを別々に光らせる回路を考えよう。

[redacted]

(4) 部品の名称や電気用図記号をかこう。

名　称	実体図	図記号
① [redacted]	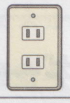	
電池または直流電源		[redacted]
モータ	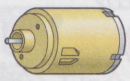	③ [redacted]
[redacted]		
ランプ（電球）		⑤ [redacted]
スイッチ（単極単投）	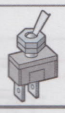	⑥ [redacted]

ノート・感想・反省

学習のチェック

① 電源の特徴と家庭までの供給の仕組みがわかりましたか。知　A B C D

② 電気エネルギーがどのように変換されるかわかりましたか。知　A B C D